


Schéma électrique :  
en **Série**



Schéma électrique :

en **dérivation** ou **parallèle**

# Symboles

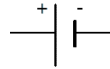



Pile



Interrupteur ouvert




Interrupteur fermé

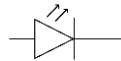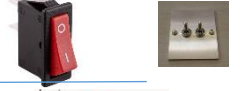

D.E.L




Résistance

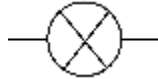

Lampe



Moteur

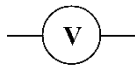

Voltmètre



Ampèremètre

